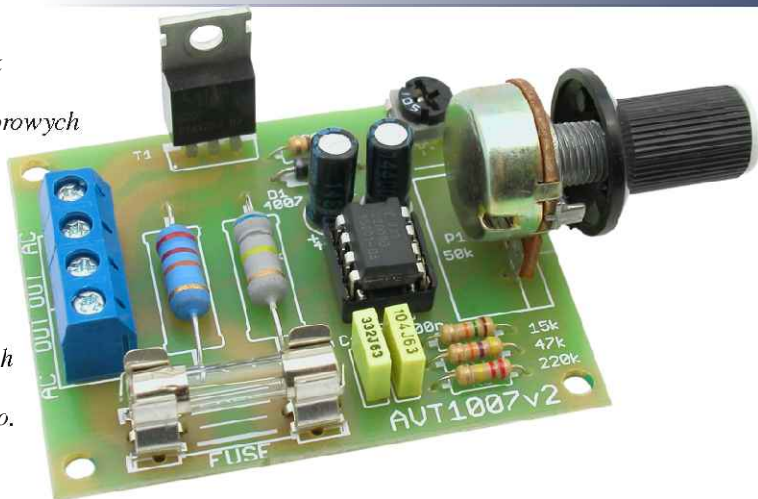


Regulator obrotów silnika elektrycznego

*Wysokiej klasy sterownik
prędkości obrotowej do
jednofazowych komutatorowych
silników elektrycznych.*

Rekomendacje:

*świetnie zdaje egzamin
jako regulator obrotów
silników wiertarek,
odkurzaczy, mikserów,
urządzeń nagrzewających
oraz wielu urządzeń
gospodarstwa domowego.*



Zestaw AVT 1007 wykonano w oparciu o specjalizowany układ scalony U2008. Układ ten ma wbudowany moduł zapewniający miękki start sterowanego silnika, blok nadzoru poboru prądu przez obciążenie (detekcja przeciążeń) oraz prosty stabilizator obrotów silnika, który wykrywa zmiany napięcia sieciowego i odpowiednio do tych zmian zwiększa lub zmniejsza kąt otwarcia triaka, regulując moc dostarczaną, do obciążenia. Oprócz tego w strukturze układu zintegrowany został stabilizator napięcia zasilającego, precyzyjny komparator oraz źródło napięcia odniesienia. Całość zamknięta jest w obudowie DIL8.


Właściwości

- napięcie zasilania: 230V AC
- zakres regulacji: 5...99%
- napięcie obciążenia: 230VAC / 12A max. (2,5kW)
- wymiary płytki 50 x 60 mm
- pobór prądu przez układ elektroniczny: max. 3mA
- niski poziom zakłóceń
- stabilizacja obrotów
- miękki start

Opis układu

Schemat podstawowego układu regulacyjnego znajduje się na **rys.1**. Elementy D1 i R1 zapewniają ograniczenie wartości napięcia zasilającego do wartości bezpiecznej dla układu scalonego, a także jednopółkwe wyprostowanie tego napięcia. Kondensator C1 odpowiada za filtrowanie napięcia zasilającego. Elementy R3, R5 oraz P1 są dzielnikiem napięcia z możliwością jego regulacji, który służy do zadawania wielkości mocy dostarczanej do obciążenia. Dzięki zastosowaniu rezystora R2 bezpośrednio dołączonego do przewodu fazowego, wewnętrzne bloki synchronizacyjne US1 sterują załączaniem triaka w sposób synchroniczny z przebiegiem napięcia zasilającego. Minimalizuje to w znacznym stopniu zakłócenia

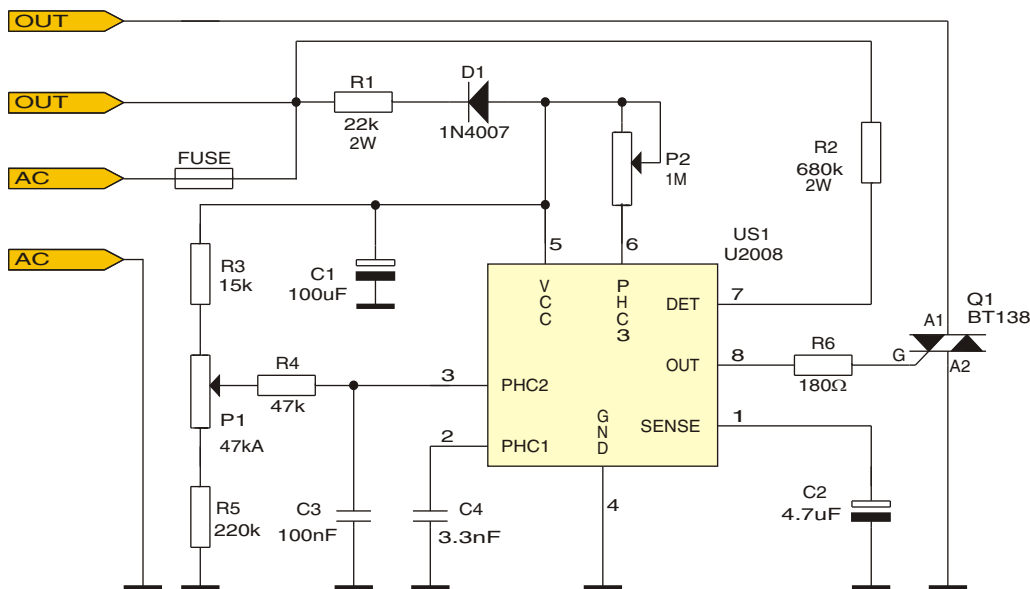radioelektryczne, które musiałyby powstać podczas impulsowego przełączania dużych indukcyjności (a taki charakter mają uzwojenia silników elektrycznych) przy dużych wartościach napięć zasilających. Nie ma więc potrzeby ekranowania regulatora, można także pominąć filtry sieciowe. Poziom generowanych zakłóceń jest znacznie mniejszy niż podczas korzystania ze standardowego zasilacza impulsowego.



Rys. 1 Schemat elektryczny regulatora



UWAGA !

Przy pracy z mocami powyżej 300 W triak musi zostać wyposażony w radiator.





Montaż i uruchomienie

Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementów na płycie drukowanej. Podczas montażu i uruchomienia należy zwrócić uwagę na zapewnienie sobie warunków bezpiecznej (pod względem elektrycznym) pracy - układ nie jest separowany od sieci elektroenergetycznej, a część elementów jest bezpośrednio dołączona do przewodu fazowego sieci.


W egzemplarzu modelowym jako element wykonawczy zastosowany został triak BT138/800 o maksymalnym prądzie przewodzenia 12A, co daje możliwość sterowania obciążeniem do ok. 2,5kW. Jeżeli zajdzie konieczność sterowania tak dużymi mocami, należy pamiętać o pogrubieniu ścieżek doprowadzających masę oraz prąd obciążenia do triaka lub zamontowanie go poza płytką na radiatorze ponieważ warstwa miedzi, którą pokryta jest płytka, może przewodzić prąd do ok. 2A!

Należy również pamiętać o odpowiednim dobraniu bezpiecznika FUSE stosownie do obciążenia.

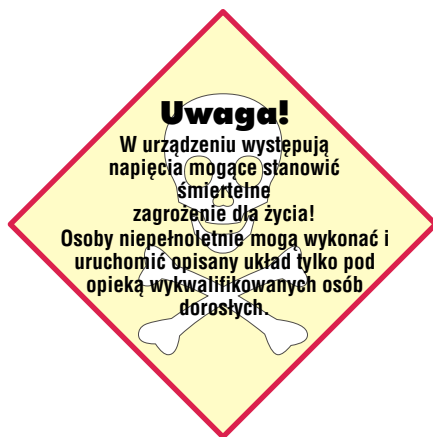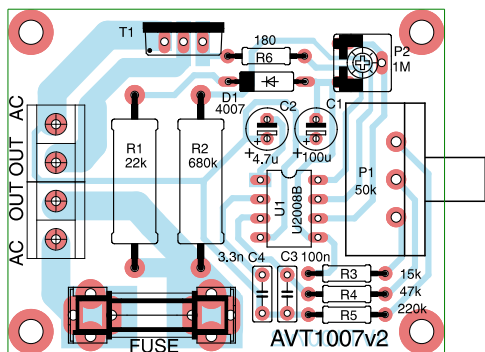Na rys. 3 pokazano najprostszy sposób podłączenia regulatora do zasilania.



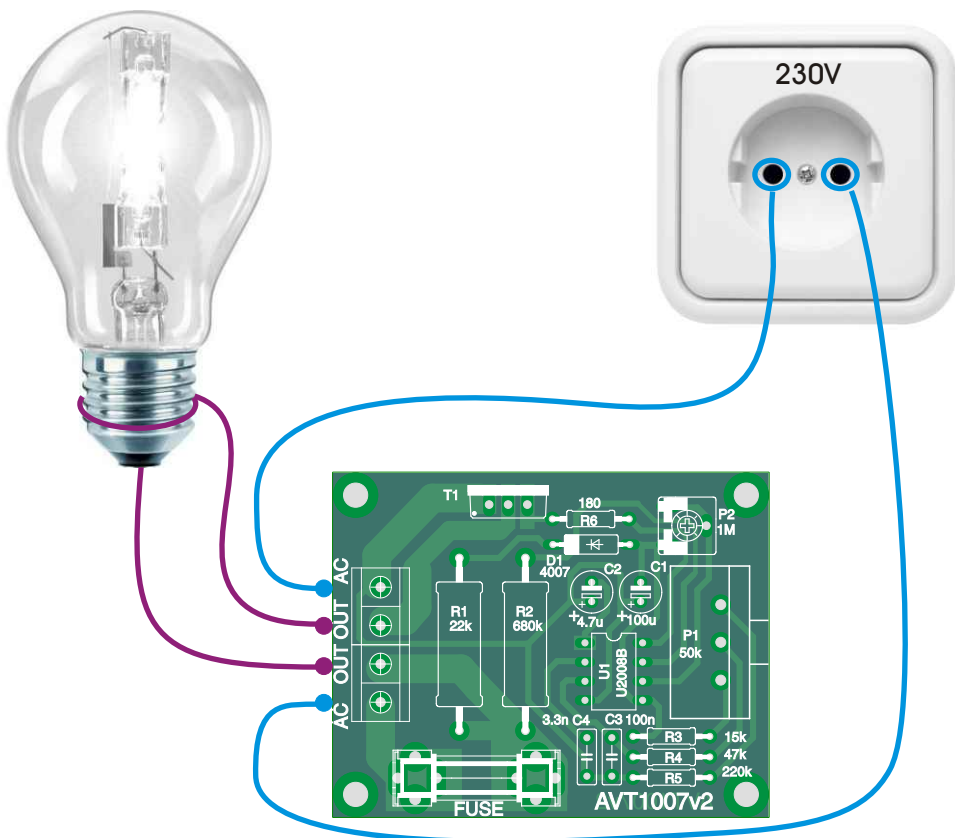Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej



Rys. 3 Sposób podłączenia regulatora do zasilania

Wykaz elementów

W kolejności lutowania:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | ☒ | R3 15k Ω | (brąz.-ziel.-pom.-złoty) |
| 2 | ☐ | R4 47k Ω | (żółty-fiolet.-pom.-złoty) |
| 3 | ☐ | R5 220k Ω | (czerw.-czerw.-żółty.-złoty) |
| 4 | ☐ | R6 180 Ω | (brąz.-szary-brąz.-złoty) |
| 5 | ☐ | R1 22k Ω /2W | (czerw.-czerw.-pom.-złoty) |
| 6 | ☐ | R2 680k Ω /2W | (nieb.-szary-żółty-złoty) |
| 7 | ☐ | D1 1N4007 | |
| 8 | ☐ | podstawka 8-pin pod układ scalony US1 | |
| 9 | ☐ | C3 100nF | |
| 10 | ☐ | C4 3,3nF | |
| 11 | ☐ | C1 100 μ F/25V | |
| 12 | ☐ | C2 4,7 μ F/25V | |
| 13 | ☐ | P2 1M Ω , potencjometr miniaturowy | |
| 14 | ☐ | P1 50k Ω , potencjometr liniowy (do druku) + gałka | |
| 15 | ☐ | Q1 BT138/800 lub podobny | |
| 16 | ☐ | włutować złącza ARK2 - 2 szt. | |
| 17 | ☐ | FUSE włutować gniazdo bezpiecznika, włożyć bezpiecznik | |
| 18 | ☐ | US1 włożyć do podstawki układ scalony U2008B | |

**Regulator obrotów wentylatora
z silnikiem indukcyjnym 230V**

AVT 1613

www.sklep.avt.pl



AVT
sklep

AVT Korporacja sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

**ELEKTRONIKA
PRAKTYCZNA 08/1994**

Dział pomocy technicznej:
tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.