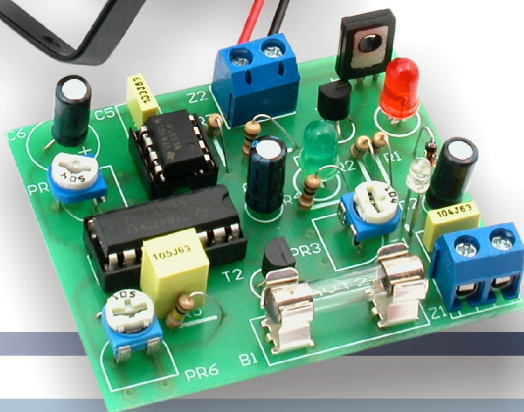


# AVT 2753

# Strach na szpaki

*Każdy posiadacz choćby tylko kilku drzew czereśniowych bądź wiśniowych spotkał się z poważnym problemem ochrony owoców przed szpakami. Te miłe skądinąd ptaki potrafią w ciągu nawet jednego dnia zjeść wszystkie smakowite owoce. Rozwiązanie tej sytuacji jest możliwe dzięki elektronice i firmie AVT. Prezentowany kit jest urządzeniem generującym w określonych odstępach czasu przeraźliwy dźwięk, który odstrasza latające szkodniki. Układ wyposażono w włącznik zmierzchowy tak więc można być pewnym, że sen właściciela sadu nie zostanie zakłócony. Autonomia działania sprawia, iż strach na szpaki może pracować bez nadzoru cały sezon. Pamiętać jedynie należy o kontroli poziomu naładowania źródła zasilania (akumulatora).*

*Urządzenie szczególnie polecane właścicielom i użytkownikom wiśni i czereśni*



## Właściwości

- układ czasowy włączający sygnał dźwiękowy
- płynna regulacja czasu przerwy
- wbudowany włącznik zmierzchowy
- kontrola poziomu napięcia zasilania - dioda LED
- kontrola działania czujnika oświetlenia - dioda LED
- zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia
- zasilanie - 12 V (akumulator)


## Opis układu

Schemat ideowy stracha na szpaki pokazano na **rysunku 1**. Układ ten można podzielić na trzy części. Pierwsza część zrealizowana na fototranzystorze T1 ma za zadanie wyłączanie układu podczas nocy, kiedy to każdy śpi. Dzięki zastosowaniu fototranzystora, otrzymano pewną automatyzację, dzięki której układ raz włączony może pracować bez nadzoru cały sezon. Czas jego pracy będzie jednak zależał od zastosowanego źródła zasilania i w zależności czy wykorzystamy zasilacz sieciowy o odpowiedniej wydajności prądowej czy też akumulator, będzie to wpływało na częstotliwość jego obsługi. W obwodzie fototranzystora umieszczono potencjometr PR3 dzięki któremu można ustalić próg jego czułości.

Drugą i najważniejszą częścią jest generator zbudowany na układzie 4060. Dzięki zastosowaniu tego układu osiągnięto duże czasy przerwy pomiędzy następnymi sygnałami dźwiękowymi. Potencjometr PR6 służy do regulacji tej przerwy. Po zliczeniu odpowiedniej ilości impulsów przez licznik, pojawiający się sygnał na wyjściu nr.14 poprzez kondensator C4 dostaje się na wejście wyzwalające generatora monostabilnego NE555.

Generator ten w wyniku zastosowania elementów PR8C6 o odpowiedniej stałej czasowej kluczuje sygnał z licznika. Potencjometrem PR8 można zmieniać tę stałą w zakresie od 1s do kilkudziesięciu sekund.

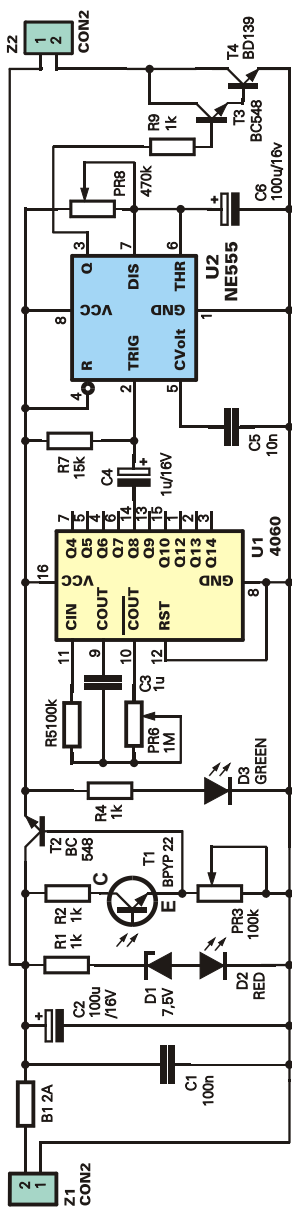
Omówienia wymagają jeszcze umieszczone na schemacie diody LED. Dioda LED D2 (czerwona) służy do kontroli



Rys. 1 Schemat elektryczny
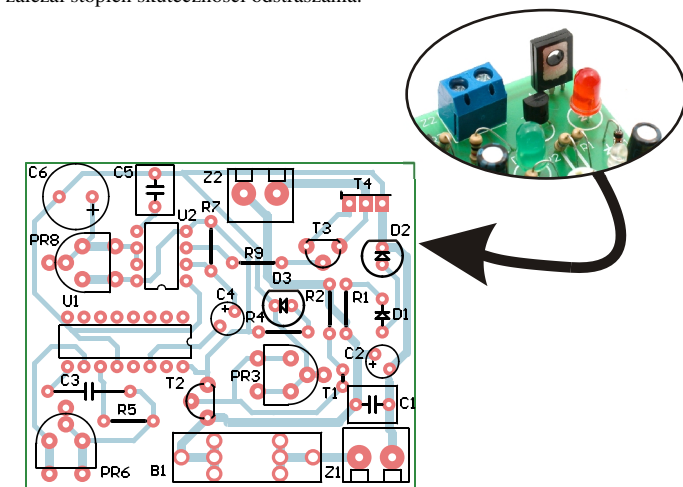
## Montaż i uruchomienie

Układ montujemy na płytce pokazanej na rysunku 2. Montaż jest klasyczny, zaczynamy od elementów o jak najmniejszych rozmiarach, kończąc na największych elementach. Do złącza Z1 podłączamy zasilanie (+12V), a do złącza Z2 syrenę alarmową. Po zmontowaniu należy jeszcze układ odpowiednio dobrać. W tym celu na samym początku ustawiamy próg zadziałania czujnika na fototranzystorze PR-3. Następnie za pomocą potencjometrów PR6 i PR8 ustalamy czas wyłączenia i czas zadziałania. W układzie prototypowym najlepszym rozwiązaniem okazało się



Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

napięcia zasilającego i jeżeli to napięcie spadnie poniżej 10V przestanie świecić. W wyniku spadku napięcia sygnalizowanego brakiem świecenia diody LED D2 układ nie przestaje jednak pracować, założenie to jest celowe, ponieważ sygnalizacja świetlna ma nam przypomnieć o konieczności doładowania akumulatora a ponadto nie można dopuścić do pozostawienia strzeżonego obiektu bez nadzoru. Działanie to może wydać się komuś dziwne i stwarzać pewne obawy całkowitego rozładowania akumulatora, jednak w praktyce będzie inaczej ponieważ układ ten pracuje cyklicznie i wypadkowy pobór prądu jest mały, a czas po zasygnalizowaniu spadku napięcia i kontrolą urządzenia będzie mniejszy niż czas potrzebny do całkowitego rozładowania akumulatora.

Dioda LED D3 służy do kontroli zadziałania czujnika na fototranzystorze. Gdy ten fototranzystor jest odpowiednio oświetlony dioda LED świeci się wskazując na właściwą pracę urządzenia. Takie rozwiązanie układowe ułatwia dobór progu zadziałania czujnika foto.

Zastosowany bezpiecznik ma na celu ochronę przed przypadkowymi zwarciami i skutkami sabotażu, którego można się spodziewać gdy syrena alarmowa jest umieszczona z dala od układu i przewody ją zasilające ktoś „niechcący” postanowi połączyć ze sobą. Układ do kompletnego działania wymaga jeszcze odpowiedniej syreny alarmowej. W układzie prototypowym została wykorzystana syrena alarmowa od samochodowej instalacji alarmowej. Syreny takie odznaczają się wysoką ochroną przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, których na plantacji bądź na działce na pewno nie zabraknie. Oczywiście jeżeli ktoś takiej nie może zdobyć może się postarać o inną, która będzie zasilana napięciem 12V. W zależności od głośności takiej syreny będzie zależał stopień skuteczności odstraszenia.

ustawienie odpowiednio: czas wyłączenia – 4 minuty, czas zadziałania syreny: 5 sekund, dzięki takiemu ustawieniu zminimalizowano przypadki podkradania owoców podczas przerw syreny.

Po zmontowaniu układ należy umieścić w odpowiedniej obudowie która będzie go chroniła przed szkodliwymi skutkami atmosferycznymi. Fototranzystor umieszczamy w miejscu gdzie panują odpowiednie warunki oświetleniowe. Wybór zasilania: zasilacz czy akumulator będzie zależał od indywidualnych warunków i upodobań. Syrenę alarmową za pomocą przewodów zasilających należy umieścić jak najbliżej strzeżonego obiektu. Tak zmontowany układ będzie działał bez zarzutu i sytuacji kiedy w ciągu jednego dnia drzewko czereśniowe zostało całkowicie ogołoczone z owoców staną się przeszłością.

## Wykaz elementów

### Rezystory

R1,R2,R4,R9 .....	1kW
R5 .....	100kW
R7 .....	15kW
PR3 .....	100kW
PR6 .....	1MW
PR8 .....	470kW

### Kondensatory


C1 .....	100nF
C2 .....	100mF/16V
C3 .....	1mF
C4 .....	1mF/16V
C5 .....	10nF
C6 .....	100mF/16V


### Półprzewodniki

D1 .....	7,5V
D2 .....	LED czerwona
D3 .....	LED zielona
T1 .....	BPYP22 !
T2,T3 .....	BC548
T4 .....	BD139
U1 .....	4060
U2 .....	NE555

### Pozostałe

B1 .....	bezpiecznik 2A
Z1,Z2 .....	CON2
Syrena alarmowa	

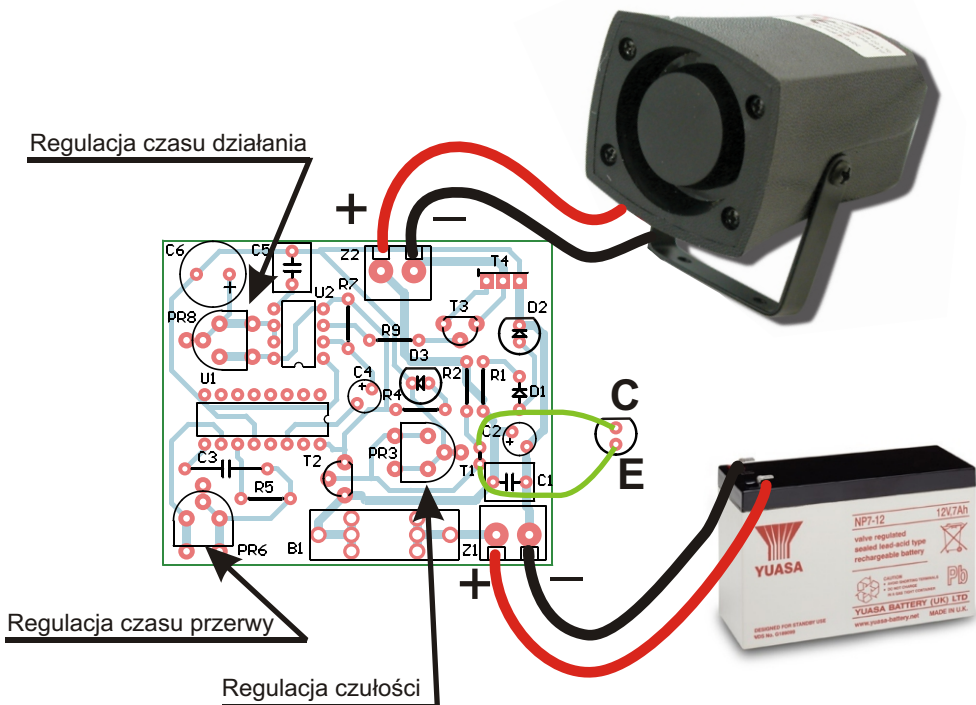

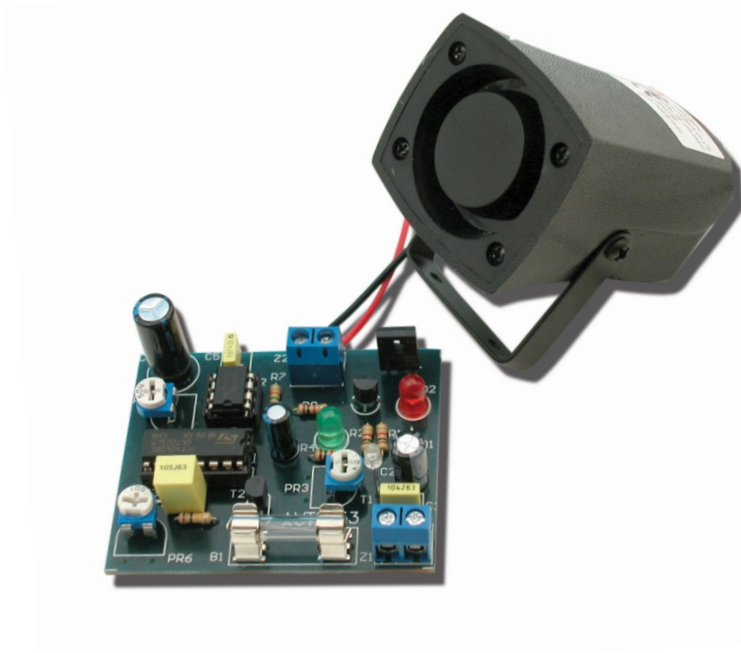

Zestaw powstał na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 5/05



[www.elportal.pl](http://www.elportal.pl)

Oferta zestawów do samodzielnego montażu dostępna jest na stronie internetowej [www.sklep.avt.pl](http://www.sklep.avt.pl)



tel.: (22) 257-84-50  
fax: (22) 257-84-55

**Producent:**  
AVT-Korporacja sp. z o.o.  
ul. Leszczynowa 11  
03-197 Warszawa

**Dział pomocy technicznej:**

tel.: (22) 257-84-58  
[serwis@avt.pl](mailto:serwis@avt.pl)